
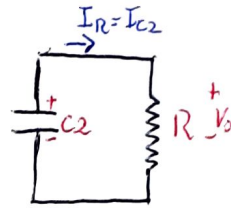



Chave ON

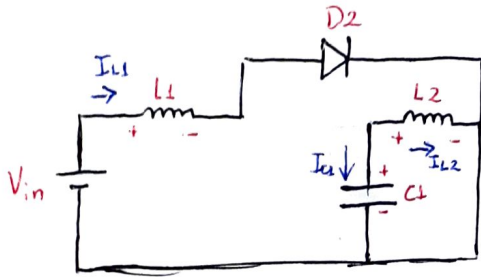

$$V_{L1} = V_{in}$$

$$V_{L2} = V_{C1} - V_{in} + V_{L1} = V_{C1}$$

Chave OFF

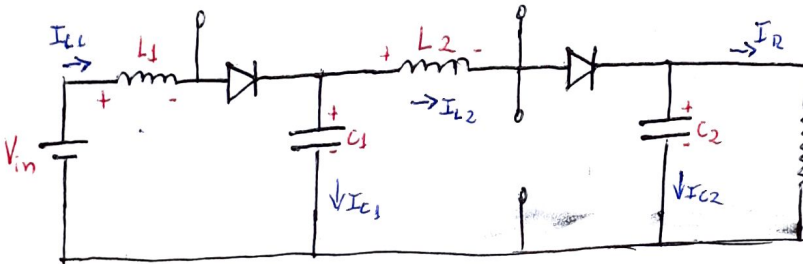

$$V_{L1} = V_{in} - V_{C1}$$

$$V_{L2} = V_{C1} - V_o$$

Encontrando D

Logo:

$$V_{L1} = D V_{in} + (1-D)(V_{in} - V_{C1}) = 0$$

$$V_{L2} = D V_{C1} + (1-D)(V_{C1} - V_o) = 0$$

P/V_{L1}

$$D V_{in} = -(1-D)(V_{in} - V_{C1})$$

$$D V_{in} = (1-D) V_{C1} - (1-D) V_{in}$$

$$D V_{in} + (1-D) V_{in} = (1-D) V_{C1}$$

$$V_{in}(D + 1 - D) = (1-D) V_{C1}$$

$$V_{C1} = \frac{V_{in}}{1-D}$$

P/V_{L2}

$$D V_{C1} = -(1-D)(V_{C1} - V_o)$$

$$D V_{C1} = (1-D) V_o - (1-D) V_{C1}$$

$$D V_{C1} + (1-D) V_{C1} = (1-D) V_o$$

$$V_{C1}(D + 1 - D) = (1-D) V_o$$

$$V_{C1} = (1-D) V_o$$

Igualando as expressões:

$$\frac{V_{in}}{1-D} = (1-D)V_o \rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1}{(1-D)^2}}$$

Encontrando L_1 , L_2 , ΔI_{L1} e ΔI_{L2}

Os indutores são carregados quando a chave está ON. Logo:

P/ V_{L1} temos

$$V_{L1} = L_1 \frac{dI_{L1}}{dt} = V_{in} = \frac{L_1 \Delta I_{L1}}{DT_{ch}} \Rightarrow \boxed{L_1 = \frac{V_{in} D}{\Delta I_{L1} f_{ch}} \Rightarrow \Delta I_{L1} = \frac{V_{in} D}{L_1 f_{ch}}}$$

P/ V_{L2} temos:

$$V_{L2} = L_2 \frac{dI_{L2}}{dt} = V_{c1} = \frac{V_{in}}{1-D}, \text{ fazendo}$$

$$L_2 \frac{dI_{L2}}{dt} = \frac{V_{in}}{1-D} = L_2 \frac{\Delta I_{L2}}{DT_{ch}} \Rightarrow \boxed{L_2 = \frac{V_{in} D}{\Delta I_{L2} f_{ch} (1-D)} \Rightarrow \Delta I_{L2} = \frac{V_{in} D}{L_2 f_{ch} (1-D)}}$$

Encontrando I_{L1} e I_{L2}

I_{L1} :

$$P_{in} = P_o$$

$$V_{in} I_{L1} = V_o I_R$$

$$V_{in} I_{L1} = V_o \frac{V_o}{R}$$

$$I_{L1} = \frac{V_o^2 \cdot V_{in}}{V_{in}^2 R} = \frac{V_{in}}{R \cdot (1-D)^4}$$

$$\boxed{I_{L1} = \frac{V_{in}}{R \cdot (1-D)^4}}$$

I_{L2} :

$$I_{L2} = I_{c1} \cdot D + (I_{L1} - I_{c1})(1-D)$$

$$I_{L2} = I_{c1} D + I_{L1}(1-D) - I_{c1}(1-D)$$

$$I_{L2} = I_{c1}(D-1+D) + I_{L1}(1-D)$$

$$I_{L2} = I_{c1}(2D-1) + \frac{V_{in}}{R(1-D)^3}$$

Em regime permanente $I_{c1} = 0$

$$\boxed{I_{L2} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3}}$$

Logo $I_{L1 \text{ max/min}}$ e $I_{L2 \text{ max/min}}$ são:

$$I_{L1 \text{ max}} = I_{L1} + \frac{\Delta I_{L1}}{2}$$

$$I_{L1 \text{ min}} = I_{L1} - \frac{\Delta I_{L1}}{2}$$

$$I_{L1 \text{ max}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^4} + \frac{V_{in} D}{2L_1 f_{ch}}$$

$$I_{L1 \text{ min}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^4} - \frac{V_{in} D}{2L_1 f_{ch}}$$

$$I_{L2 \text{ max}} = I_{L2} + \frac{\Delta I_{L2}}{2}$$

$$I_{L2 \text{ min}} = I_{L2} - \frac{\Delta I_{L2}}{2}$$

$$I_{L2 \text{ max}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} + \frac{V_{in} D}{2L_2 f_{ch}(1-D)}$$

$$I_{L2 \text{ min}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} - \frac{V_{in} D}{2L_2 f_{ch}(1-D)}$$

$$I_{L1(RMS)} = \sqrt{I_{L1}^2 + \frac{\Delta I_{L1}^2}{12}}$$

$$I_{L2(RMS)} = \sqrt{I_{L2}^2 + \frac{\Delta I_{L2}^2}{12}}$$

Encontrando $L_{12(critico)}$

P/ $L_{12(critico)}$ precisamos que $I_{L1/L2 \text{ min}} = 0$

$$I_{L1(\text{min})} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^4} - \frac{V_{in} D}{2L_{1(critico)} f_{ch}} = 0$$

$$L_{1(critico)} = \frac{DR(1-D)^4}{2f_{ch} V_{in}}$$

$$I_{L2(\text{min})} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} - \frac{V_{in} D}{2L_{2(critico)} f_{ch}(1-D)} = 0$$

$$L_{2(critico)} = \frac{DR(1-D)^2}{2f_{ch}}$$

No período em que temos a chave ON


$$I_{C1} = -I_{L2}$$

$$I_{C2} = -I_R$$


E p/ a chave OFF

$$I_{C1} = I_{L1} - I_{L2}$$

$$I_{C2} = I_{L2} - I_R$$

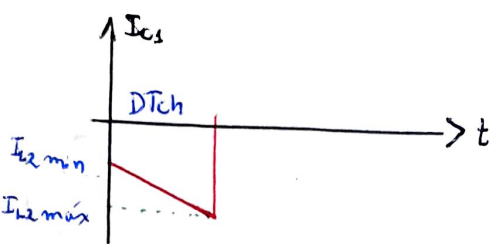

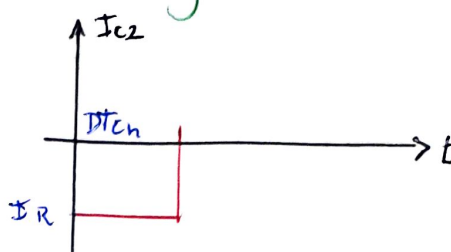note que é mais fácil trabalhar com a região ON



Logo, temos que:

P/ C_1

$$\Delta V_{C1} \cdot C_1 = \Delta Q$$

$$\Delta V_{C1} \cdot C_1 = \frac{(I_{L2(max)} + I_{L2(min)}) DT_{ch}}{2}$$

$$= \frac{\left(I_{L2} + \frac{\Delta I_{L2}}{2} + I_{L2} - \frac{\Delta I_{L2}}{2} \right) DT_{ch}}{2}$$

$$= \frac{2 I_{L2} DT_{ch}}{2} = I_{L2} DT_{ch}$$

Substituindo I_{L2} , temos:

$$\Delta V_{C1} C_1 = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} DT_{ch}$$

$$C_1 = \frac{V_{in} D}{R \cdot f_{ch} \Delta V_{C1} (1-D)^3}$$

P/ C_2

$$\Delta V_{C2} C_2 = \Delta Q$$

Como $V_{C2} = V_o$

$$\Delta V_{C2} = \Delta V_o$$

$$\Delta V_o C_2 = I_R \cdot DT_{ch}$$

Substituindo $I_R = \frac{V_o}{R}$


$$\Delta V_o C_2 = \frac{V_o}{R} DT_{ch}$$

$$C_2 = \frac{V_o D}{R \Delta V_o f_{ch}}$$

Diodo D1

Tensão

Chave ON

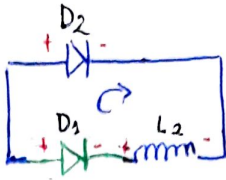

$$\begin{aligned} -V_{D2} + V_{L2} + V_{D1} &= 0 \\ V_{D1} &= -V_{L2} = -V_{L1} \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \text{Substituindo} \\ \end{array} \right\} \boxed{V_{D1} = -\frac{V_{in}}{1-D}}$$

Corrente

Chave OFF

$$I_{D1} = I_{L1}$$

$$I_{D1_{\max}} = I_{L1_{\max}}$$

Substituindo.

$$\boxed{I_{D1_{\max}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^4} + \frac{V_{in} D}{2L_1 f_{ch}}}$$

Diodo D2

tensão

Chave OFF

$$V_{D2} = V_o - V_{C1} \text{ ; substituindo:}$$

$$V_{D2} = V_o - [(1-D)V_o] \rightarrow V_{D2} = V_o(1-1+D) \rightarrow \boxed{V_{D2} = V_o D}$$

Corrente

Chave ON

$$I_{D2} = I_{L1}$$

$$I_{D2_{\max}} = I_{L1_{\max}}$$


Substituindo.

$$\boxed{I_{D2_{\max}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^4} + \frac{V_{in} D}{2L_1 f_{ch}}}$$

Diodo D3

tensão

Chave ON

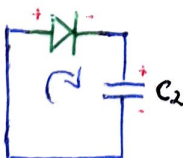

$$\begin{aligned} -V_{D3} - V_{C2} &= 0 \\ V_{D3} &= -V_{C2} = -V_o \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \end{array} \right\} \boxed{V_{D3} = -V_o}$$

Corrente

Chave OFF

$$I_{D3} = I_{L2}$$

$$I_{D3_{\max}} = I_{L2_{\max}}$$

$$\boxed{I_{D3_{\max}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} + \frac{V_{in} D}{2L_2 f_{ch} (1-D)}}$$

Chave Sb

(6)

tensão

Chave OFF

$$V_{sb} = V_o$$

Corrente

Chave ON

$$I_{sb} = I_{L1} + I_{L2}$$

$$I_{sb_{\max}} = I_{L1_{\max}} + I_{L2_{\max}}$$

$$I_{sb_{\max}} = \frac{V_{in}}{R \cdot (1-D)^4} + \frac{V_{in} D}{2L_1 f_{ch}} + \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} + \frac{V_{in} D}{2L_2 f_{ch} (1-D)}$$

$$I_{sb_{\max}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} \left(\frac{1}{1-D} + 1 \right) + \frac{V_{in} D}{2f_{ch}} \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2(1-D)} \right)$$

$$I_{sb_{\max}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} \left(\frac{1+1-D}{1-D} \right) + \frac{V_{in} D}{2f_{ch}} \left(\frac{L_2(1-D) + L_1}{L_1 L_2 (1-D)} \right)$$

$$I_{sb_{\max}} = \frac{V_{in}(2-D)}{R(1-D)^4} + \frac{V_{in} D}{2f_{ch}} \left(\frac{L_1 + (1-D)L_2}{L_1 L_2 (1-D)} \right)$$

Projetando.

P.1

Especificações.

$$V_{in} = 5V$$

$$V_o = 20V$$

$$P_o = 8W$$

$$V_m = 1$$

$$H_v = 0,1$$

$$f_{ch} = 10KHz$$

$$T_s = 100ms$$

$$\frac{\Delta I_{L1}}{I_{L1}} = 31\%$$

$$\frac{\Delta V_{c1}}{V_{c1}} = 1\%$$

$$\frac{\Delta I_{L2}}{I_{L2}} = 28\%$$

$$\frac{\Delta V_{c2}}{V_{c2}} = 2\%$$

$$\text{Sendo } \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1}{(1-D)^2} \Rightarrow D = 1 - \sqrt{\frac{V_{in}}{V_o}}$$

$$D = 1 - \sqrt{\frac{5}{20}} \Rightarrow \boxed{D = 0,5}$$

$$\Delta I_{L1} = 0,31 I_{L1} = 0,31 \cdot \frac{V_{in}}{R \cdot (1-D)^4} \quad ; \quad R = \frac{V_o^2}{P_o} = \frac{20^2}{8} = 50$$

$$I_{L1} = \frac{5}{50 \cdot (1-0,5)^4} \Rightarrow \boxed{I_{L1} = 1,6 A} \quad \boxed{\Delta I_{L1} = 0,496}$$

$$\Delta I_{L2} = 0,28 I_{L2}$$

$$I_{L2} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} = \frac{5}{50(1-0,5)^3} \Rightarrow \boxed{I_{L2} = 0,8 A} \quad \boxed{\Delta I_{L2} = 0,224}$$

Assim, o valor das indutâncias são dados por:

$$L_1 = \frac{V_{in} D}{\Delta I_{L1} f_{ch}} = \frac{5 \cdot 0,5}{0,496 \cdot 10 \cdot 10^3} \Rightarrow \boxed{L_1 = 0,504 mH}$$

$$L_2 = \frac{V_{in} D}{\Delta I_{L2} f_{ch}(1-D)} = \frac{5 \cdot 0,5}{0,224 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 0,5} \Rightarrow \boxed{L_2 = 2,232 mH}$$

Calculo das Capacitâncias

Capacitor C₁

$$C_1 = \frac{V_{in} D}{R \cdot f_{ch} \cdot \Delta V_{C1} (1-D)^3} \quad , \quad \Delta V_{C1} = 0,01 V_{C1}$$

$$\Delta V_{C1} = 0,01 \left(\frac{V_{in}}{1-D} \right)$$

$$C_1 = \frac{V_{in} D}{R \cdot f_{ch} \cdot 0,01 \frac{V_{in}}{(1-D)} (1-D)^3} = \frac{D}{R f_{ch} 0,01 (1-D)^2}$$

Subst. fazendo os valores:

$$C_1 = \frac{0,5}{50 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 0,01 (1-0,5)^2} \Rightarrow C_1 = 400 \cdot 10^{-6}$$

$$C_1 = 400 \mu F$$

$$|||: V_{C1} = \frac{V_o}{2} = 10V$$

Capacitor C₂

$$C_2 = \frac{V_o D}{R \Delta V_o f_{ch}} \quad ; \quad \text{como } V_o = V_{C2} \quad \frac{\Delta V_{C2}}{V_{C2}} = \frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{2}{100}$$

$$C_2 = \frac{50 \cdot 0,5}{50 \cdot 10 \cdot 10^3} = 50 \cdot 10^{-6}$$

$$C_2 = 50 \mu F$$

$$|||: V_{C2} = V_o = 20V$$

Projetando os Diodos;

Diodo D₁.

$$V_{D1} = \frac{-V_{in}}{1-D} \Rightarrow V_{D1} = \frac{-5}{1-0,5} \Rightarrow V_{D1} = -10V$$

$$I_{D1} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^4} + \frac{V_{in} D}{2 L_1 f_{ch}} \Rightarrow I_{D1} = \frac{5}{50(1-0,5)^4} + \frac{5 \cdot 0,5}{2 \cdot 0,504 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3}$$

$$I_{D1_{max}} = 1,848 A$$

Diodo D2

P3

$$V_{D2} = V_o \cdot D$$

$$V_{D2} = 20 \cdot 0,5 \Rightarrow V_{D2} = 10 \text{ V}$$

$$I_{D2_{\max}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^4} + \frac{V_{in} D}{2 L_1 f_{ch}} \Rightarrow I_{D2_{\max}} = \frac{5}{50(1-0,5)^4} + \frac{5 \cdot 0,5}{2 \cdot 0,504 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3}$$

$$I_{D2_{\max}} = 1,848 \text{ A}$$

Diodo D3

$$V_{D3} = -V_o$$

$$V_{D3} = -20 \text{ V}$$

$$I_{D3_{\max}} = \frac{V_{in}}{R(1-D)^3} + \frac{V_{in} D}{2 L_2 f_{ch} (1-D)} \Rightarrow I_{D3_{\max}} = \frac{5}{50(1-0,5)^3} + \frac{5 \cdot 0,5}{2 \cdot 2,232 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3 (1-0,5)}$$

$$I_{D3_{\max}} = 0,912 \text{ A}$$

chave Sb

$$V_{sb} = V_o \Rightarrow V_{sb} = 20 \text{ V}$$

$$I_{sb_{\max}} = \frac{V_{in} (2-D)}{R \cdot (1-D)^4} + \frac{V_{in} D}{2 f_{ch}} \left(\frac{L_1 + (1-D) L_2}{L_1 L_2 (1-D)} \right)$$

$$I_{sb_{\max}} = \frac{5(2-0,5)}{50 \cdot (1-0,5)^4} + \frac{5 \cdot 0,5}{2 \cdot 10 \cdot 10^3} \left(\frac{0,504 \cdot 10^{-3} + (1-0,5) \cdot 2,232 \cdot 10^{-3}}{0,504 \cdot 10^{-3} \cdot 2,232 \cdot 10^{-3} \cdot (1-0,5)} \right)$$

Projeto do controlador

P4

P/ aproximar o sistema de um sistema de segunda ordem, primeiro vamos retirar algumas informações:

$$T_p = 3,731 \text{ ms}$$

$$V_{o(\text{máx})} = 29,489 \text{ V}$$

$$V_{o(\text{inicial})} = 6,14 \text{ V}$$

$$V_{o(\text{final})} = 20 \text{ V}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{P/ retirar a função transferência fornecida} \\ D_{(\text{inicial})} = 0,1 \\ D_{(\text{final})} = 0,5 \end{array} \right.$$

$$\%UP = \frac{29,489 - 20}{20} \cdot 100 \Rightarrow \%UP = 47,445 \%$$

$$\zeta = \frac{-\ln\left(\frac{47,445}{100}\right)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2\left(\frac{47,445}{100}\right)}} \Rightarrow \zeta = 0,23091$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{3,731 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{1 - 0,23091^2}} \Rightarrow \omega_n = 865,413$$

$$K = \frac{20 - 6,14}{0,5 - 0,1} \Rightarrow K = 34,65$$

Sendo a função $G(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

$$G(s) = 34,65 \frac{748940,5145}{s^2 + 399,665 s + 748940,5145}$$

$$\text{O ganho } K_{PID} = \frac{4 \cdot V_m}{T_s \cdot K \omega_n^2 \cdot H_v}$$

$$\text{sendo } T_s = 100 \text{ ms}$$

$$H_v = 1$$

$$V_m = 1$$

$$K_{PID} = \frac{4 \cdot 1}{100 \cdot 10^3 \cdot 34,65 \cdot 748940,5145 \cdot 1}$$

$$K_{PID} = 1,5413 \cdot 10^{-6}$$

$$PID(s) = 1,5413 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{s^2 + 399,6655s + 748940,5145}{s}$$

$$K_D = 1,5413 \cdot 10^{-6}$$

$$K_P = 6,1603 \cdot 10^{-4}$$

$$K_I = 1,1544$$

Obs: O projeto é feito para $H_v = 1$ para que assim seja mais genérico. A compensação do ganho de 0,1 é feita via software, para que assim tenhamos $H_v = 1$